

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เลขที่

วันที่


เดือน

พ.ศ.



บ. ๖.๑ / พ. ๑.๑ – ๐๒
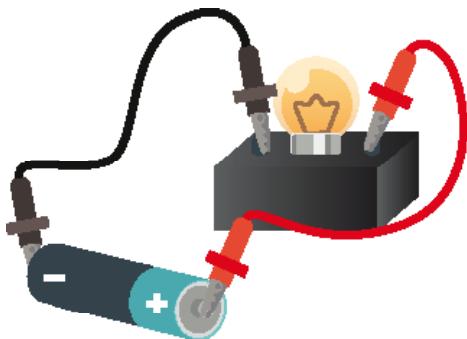
## ใบความรู้ เรื่องการวัดแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย




วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อต้องการสื่อสารหรืออธิบาย การต่อวงจรไฟฟ้าให้เข้าใจตรงกัน เราใช้วิธีการวาดภาพการต่อวงจรไฟฟ้าได้ ดังรูป

การวาดภาพแสดงการต่อวงจรดังรูปด้านบนนั้นยุ่งยากและใช้เนื้อที่ในการวาดมาก ลองคิดดูว่าถ้ามีอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปในวงจรมากกว่านี้ จะทำให้วาดยากขึ้นและใช้เนื้อที่ในการวาดภาพเพิ่มขึ้นเท่าใด ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดสัญลักษณ์ดังตารางด้านล่าง แทนอุปกรณ์แต่ละอย่างในวงจรไฟฟ้าขึ้น เพื่อทำให้วาดภาพได้ง่ายขึ้น

### อุปกรณ์



เซลล์ไฟฟ้า

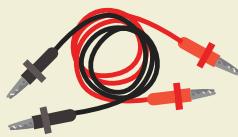

สายไฟฟ้า



หลอดไฟฟ้า

### สัญลักษณ์



ปิด呀วนขัวบาก ปิดสั้นวนขัวลับ



หรือ



### อุปกรณ์



มอเตอร์


### สัญลักษณ์



ອอดไฟฟ้า




สวิตซ์ไฟฟ้า (ขณะยกสวิตซ์)

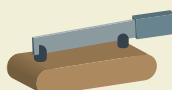


สวิตซ์ไฟฟ้า (ขณะกดสวิตซ์)

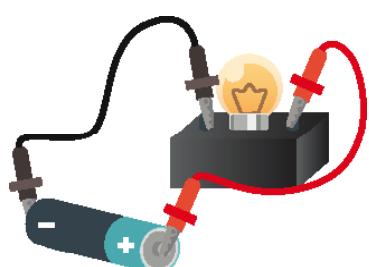เมื่อสังเกตรูป ก ที่แสดงการต่อวงจรไฟฟ้า โดยมีถ่านไฟฉายต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้า เราสามารถวางแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าได้ โดยนำสัญลักษณ์แสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้ามาเขียนต่อกันดังรูป ข โดยวิเคราะห์ด้วยวาระและจีดสันของสัญลักษณ์ เช่น ไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับข้อความและข้อลับของเซลล์ไฟฟ้าจริง



รูป ก การต่อวงจรไฟฟ้า

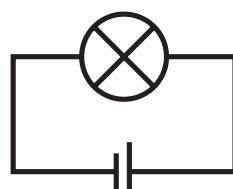

รูป ข แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า