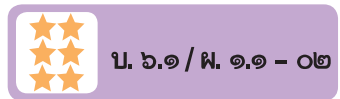


ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
วันที่ เดือน พ.ศ.



คำถามหลังจากทำกิจกรรม

๑. เมื่อกดก้านสวิตช์ไฟฟ้าลง และยกก้านของสวิตช์ไฟฟ้าขึ้น ผลที่ได้เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้หรือไม่ อย่างไร

.....
.....
.....
.....

๒. สวิตช์ทำหน้าที่อะไร รู้ได้อย่างไร


.....
.....
.....

๓. หลอดไฟจะสว่างเมื่อวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไร เรียกวงจรไฟฟ้าขณะนั้นว่าอะไร

.....
.....
.....

๔. หลอดไฟจะไม่สว่างเมื่อวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไร เรียกวงจรไฟฟ้าขณะนั้นว่าอะไร

.....
.....
.....

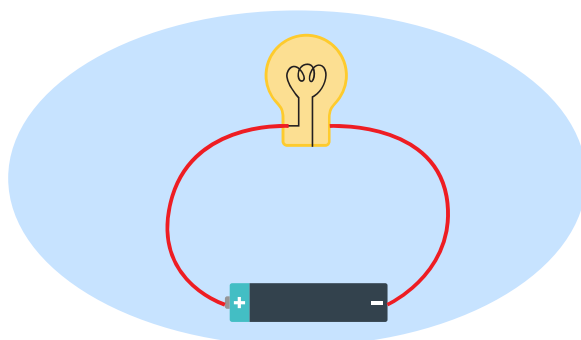

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
วันที่ เดือน พ.ศ.



บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

๕. การต่อวงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างและไม่สว่างแตกต่างกันอย่างไร

๖. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

